

# Lab03 简单的类 MIPS 单周期处理器功能部件的设计与实现

## (一)

w1049

### 目录

1	实验目的	1
2	原理分析	1
2.1	主控单元	1
2.2	ALU 控制单元	2
2.3	ALU	3
3	功能实现	3
3.1	主控单元	3
3.2	ALU 控制单元	4
3.3	ALU	4
4	功能仿真	4
4.1	仿真激励文件	4
4.2	仿真结果	5
4.2.1	主控单元	5
4.2.2	ALU 控制单元	5
4.2.3	ALU	6
5	总结与反思	6

## 1 实验目的

1. 理解主控制部件或单元、ALU 控制器单元、ALU 单元的原理
2. 熟悉所需的 MIPS 指令集
3. 使用 Verilog HD 设计与实现主控制器部件 (Ctr)
4. 使用 Verilog 设计与实现 ALU 控制器部件 (ALUCtr)
5. ALU 功能部件的实现
6. 使用 Vivado 进行功能模块的行为仿真

## 2 原理分析

### 2.1 主控单元

主控单元根据指令中的 opCode 产生相应的控制信号，有的直接作用于相应部件，有的 (比如 ALUOp) 作为 ALU 控制单元的输入。目前的信号如表 1 所示。

表 1: 主控单元的控制信号

信号名	功能
regDst	选择目标寄存器, 0 为 rt, 1 为 rd
aluSrc	ALU 的第二个输入, 0 为 rt, 1 为立即数
memToReg	将写入的数据来源, 0 为 ALU 结果, 1 为内存读取
regWrite	寄存器写使能信号
memRead	内存读使能信号
memWrite	内存写使能信号
aluOp	在 ALU 控制单元 (ALUCtr) 中进一步处理
branch	当前指令是否为条件分支指令
jump	当前指令是否为跳转指令

opCode 与主控单元输出的关系如表 2 所示。

表 2: 主控单元的真值表

OpCode	000000	000010	000100	100011	101011
指令	R 型指令	j	beq	lw	sw
aluSrc	0	0	0	1	1
aluOp	10	00	01	00	00
branch	0	0	1	0	0
jump	0	1	0	0	0
memRead	0	0	0	1	0
memToReg	0	0	0	1	0
memWrite	0	0	0	0	1
regDst	1	0	0	0	0
regWrite	1	0	0	1	0

## 2.2 ALU 控制单元

ALU 控制单元从指令中解码出 ALU 需要做什么运算, 一部分工作已经由主控单元完成。指令与信号的对应关系如表 3 所示。

表 3: ALU 控制单元信号与指令

指令	aluOp	funct	aluCtr	功能
lw	00	xxxxxx	0010	+
sw	00	xxxxxx	0010	-
beq	01	xxxxxx	0110	-
add	10	100000	0010	+
sub	10	100010	0110	-
and	10	100100	0000	&
or	10	100101	0001	
slt	10	101010	0111	slt

### 2.3 ALU

ALU 是算术逻辑单元，有两个操作数输入和一个结果输出，控制信号与运算的对应关系如表 4 所示。

表 4: ALU 功能

aluCtr	功能
0000	and
0001	or
0010	add
0110	sub
0111	set on less than (slt)
1100	nor

## 3 功能实现

### 3.1 主控单元

可以使用 `case` 语句来实现，其功能类似于 C 语言中的 `switch` 语句，大致代码如下：

```
always @(opCode) begin
  case (opCode)
    6'b000000: begin // R type
      regDst = 1;
      aluSrc = 0;
      memToReg = 0;
      regWrite = 1;
      memRead = 0;
      memWrite = 0;
      branch = 0;
      aluOp = 2'b10;
      jump = 0;
    end
    // ...
  endcase
end
```

这里写在 `always` 块中的语句实际上是组合逻辑，但是等号左边的变量需要定义成 `reg` 类型，不能直接使用写在 `output` 中的变量。有很多种做法实现，比如：

```
module A (
  input a,
  output b
);
// 使用 assign
reg B;
assign b = B;

// 或者直接定义重名变量
reg b;

// 两种方式结果是一致的

always @(a) begin
  B = a;
end
endmodule
```

另一种是直接在 **output** 定义时加上 **reg**，这与上面两种的结果也是一致的，代码如下：

```
module A (  
    input a,  
    output reg b // reg 直接写在这里  
);  
  
    always @(a) begin  
        B = a;  
    end  
endmodule
```

我在代码中使用的是更为简洁的最后一种方式。

### 3.2 ALU 控制单元

在 ALU 控制单元的表 3 中，有些位是不关心的（无关位），被 x 代替。实现时，可以用 **casex** 语句代替 **case** 语句，两种语句唯一的差别是 **casex** 语句将 x 视为无关位，代码如下：

```
always @(aluOp or funct) begin  
    casex ({aluOp, funct})  
        8'b00xxxxxx: aluCtrOut = 4'b0010;  
        8'bx1xxxxxx: aluCtrOut = 4'b0110;  
        8'b1xxx0000: aluCtrOut = 4'b0010;  
        8'b1xxx0010: aluCtrOut = 4'b0110;  
        8'b1xxx0100: aluCtrOut = 4'b0000;  
        8'b1xxx0101: aluCtrOut = 4'b0001;  
        8'b1xxx1010: aluCtrOut = 4'b0111;  
        default: aluCtrOut = 4'b0;  
    endcase  
end
```

### 3.3 ALU

ALU 的实现比较简单，根据控制信号进行运算即可。注意 **slt** 指令是有符号比较，需要使用 **\$signed()** 转换。代码如下：

```
always @(input1 or input2 or aluCtr) begin  
    case (aluCtr)  
        4'b0000: aluRes = input1 & input2;  
        4'b0001: aluRes = input1 | input2;  
        4'b0010: aluRes = input1 + input2;  
        4'b0110: aluRes = input1 - input2;  
        4'b0111: aluRes = $signed(input1) < $signed(input2) ? 1 : 0;  
        4'b1100: aluRes = ~(input1 | input2);  
    endcase  
    if (aluRes == 0) zero = 1;  
    else zero = 0;  
end
```

## 4 功能仿真

### 4.1 仿真激励文件

分别对三个模块编写激励文件并进行仿真，测试覆盖所有语句即可。在更改仿真的目标时，需要右键点击想要测试的文件，选择“Set as Top”。

4.2 仿真结果

4.2.1 主控单元

波形如图 1。

 


图 1: Ctr 的仿真波形

4.2.2 ALU 控制单元

根据激励文件中的赋值语句的不同，可能出现两种波形，即图 2 和 3。出现差别的原因是，在 `casex` 中 `x` 是无关位，实际情况下只会是 0 或者 1；如果在激励文件中直接把变量赋值成 `x`，那么在仿真时会显示红色的 `x`，而不是“0 或 1 中的任意一个”。

还要注意，`casex` 中的语句是有顺序的，如果有多个语句匹配，那么会执行第一个匹配的语句。编写时我们只考虑了合法情况，也就是 `aluOp` 只有 00、01、10，而没有 11，所以 10 可以用 `1x` 代替、01 可以用 `x1` 代替。但如果仿真激励文件中使用 `1x`，它可以同时和 `1x`、`x1` 匹配，取第一个。

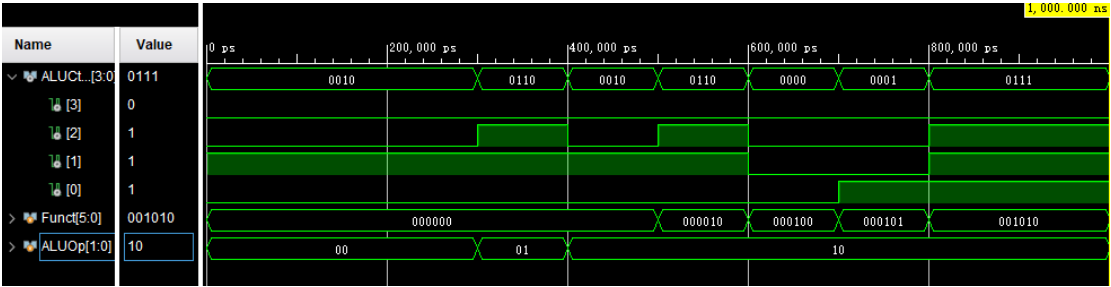


图 2: ALUCtr 的仿真波形 A

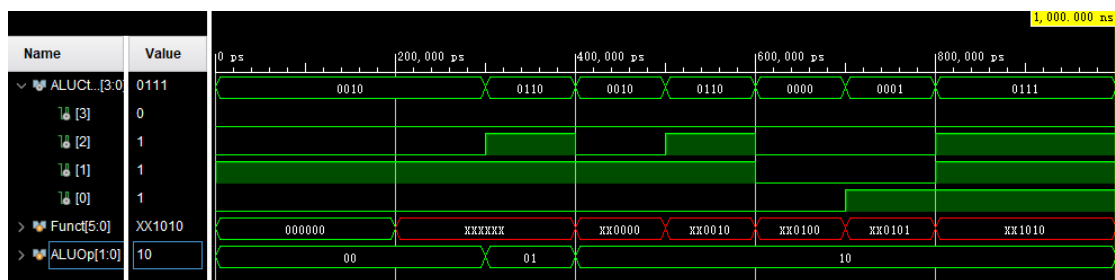


图 3: ALUC<sub>tr</sub> 的仿真波形 B

### 4.2.3 主控单元

波形如图 4, 其中含有  $\text{zero} = 1$  的情况。NOR 运算的波形如图 5。

 


图 4: ALU 仿真波形

 


图 5: NOR 运算的二进制显示

## 5 总结与反思

本次实验开始，实验指导书的内容并不完全，需要自己思考和查询的部分增多了。我也遇到了一些问题，比如：

- 在 `always` 块内，虽然是组合逻辑，却不能直接给 `wire` 类型的输出变量赋值；
- 仿真时使用 `x` 会让结果不正确；
- 不知道默认比较时使用有符号数还是无符号数。

在查询资料、询问助教和老师后，这些问题一一得到解决。

本次实验完成的 ALU 功能较为简单，运算功能少，如果想要实现有更多指令的处理器，还要修改、扩展本次编写的模块。